

组成原理实验课程第 1 次实报告

实验名称	数据运算：定点加法			班级	李涛
学生姓名	齐明杰	学号	2113997	指导老师	董前琨
实验地点	津南实验楼 A306		实验时间	2023.3.21	


1、实验目的

- 1. 熟悉 LS-CPU-EXB-002 实验箱和软件平台。
- 2. 掌握利用该实验箱各项功能开发组成原理和体系结构实验的方法。
- 3. 理解并掌握加法器的原理和设计。
- 4. 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
- 5. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

2、实验内容说明

在教材的实验基础之上，进行改进实验。改进实验中，要求利用 Xilinx Vivado 平台和 LS-CPU-EXB-002 实验箱，设计 adder8 模块，实现 8 位加法器，并进行综合、实现和仿真，进行验证，然后级联 4 个 adder8 加法器，实现 32 位加法器，并上板验证电路设计的正确性。通过 LCD 触摸屏实现加数的输入，通过一个拨码开关切换不同加数的输入，通过另一个拨码开关实现进位的输入，并将其相加求和的结果通过 LCD 触摸屏中的指定区域显示，将进位结果通过一个 LED 灯表示，并最终完成验证。

3、实验原理图

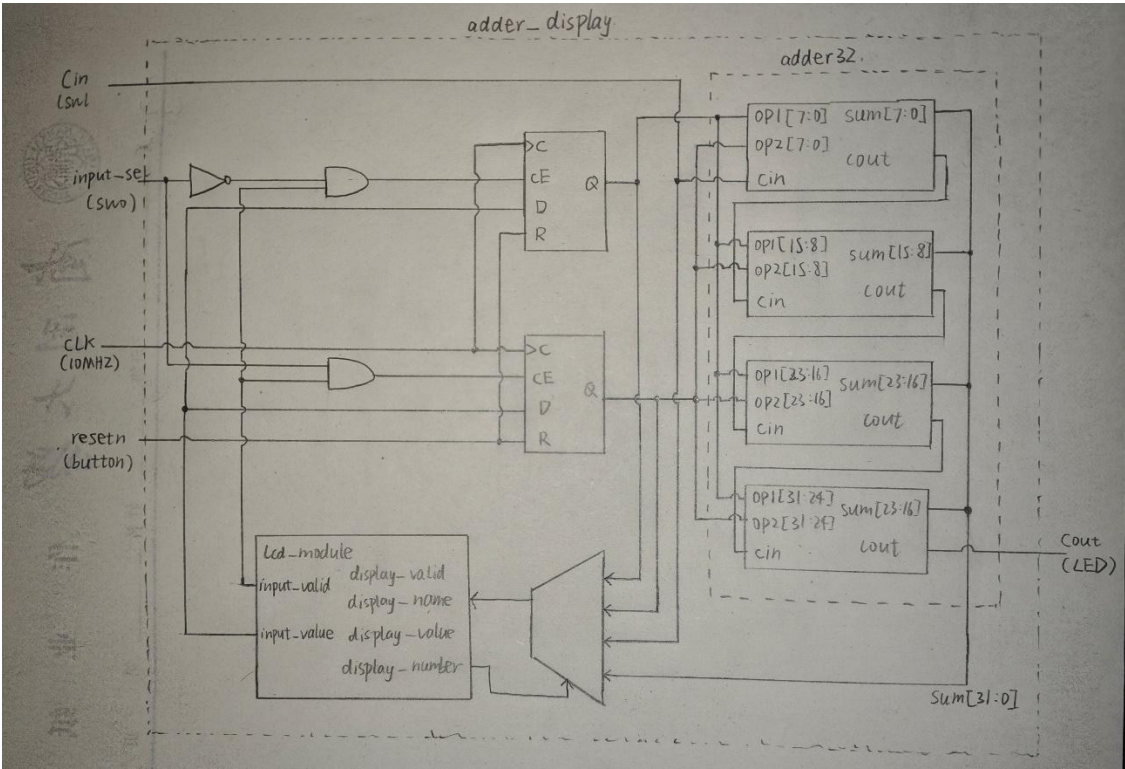

注：我们分别对 0-7、8-15、16-23、24-31 位进行对应的加法，即用四个 adder8 来实现 32 位加法器，同时将每部分的 cout（进位输出）作为下一部分加法器的 cin（进位输入），以此 0-7 位加法器的进位输入通过人为控制，24-31 位加法器若有进位，则溢出，通常情况无进位，这将通过指示灯的亮（无进位）灭（有进位）来体现。

4、实验步骤

1.创建项目工程

启动 vivado 软件，在菜单栏点击“File”->“New Project”，出现新建工程向导，选择“Next”，输入工程名称，选择工程的文件位置，然后选择“Next”。选择“RTL Project”，勾选“Do not specify sources at this time”，点击“Next”：在筛选器的“family”选择“Artix 7”，“package”选择“fbg676”，在筛选得到的型号里面选择“xc7a200tfbg676-2”，然后选择“Next”，点击“Finish”。

2.新建源文件和展示模块

在“Project Manager”下点击“Add sources”，选择“Add or create design sources”；点击“Next”，创建文件，点击“Create File”，依次添加 adder8.v, adder32.v 并在其中写入代码后保存。同时新建外围模块 adder_display.v，在其中写入代码之后保存。

3.连接实验箱

将功能代码进行综合和布局布线后下载到 FPGA 板上运行，在板上检查运行的正确性。首先需要添加引脚绑定的约束文件。创建约束文件 adder.xdc，并在其中写入引脚绑定代码后保存。在打开 FPGA 实验板，并将下载线与电脑相连后，打开电源，完成 bit 文件的烧写。之后可以通过拨码开关，来控制输入不同的加数；可以通过 LCD 触摸屏上的小键盘，来输入不同的加数完成加法操作。

项目代码：

1. adder8.v

```
module adder8(  
    input  [7:0] operand1,  
    input  [7:0] operand2,  
    input          cin,  
    output [7:0] result,  
    output          cout  
);  
    assign {cout,result} = operand1 + operand2 + cin;  
endmodule
```

注：实验提供的模板 adder.v 中是 32 位，本处改为 8 位，其他不变。通过计算两个八位输入(operand1,operand2)与一个进位输入(cin)的加和，来输出求和结果(result)以及进位输出(cout)。

2. adder32.v

```
module adder32(  
    input[31:0] operand1,  
    input[31:0] operand2,  
    input cin,  
    output[31:0] result,  
    output cout  
);  
    wire cin1,cin2,cin3;  
    adder8 a(operand1[7:0],operand2[7:0],cin,result[7:0],cin1);  
    adder8 b(operand1[15:8],operand2[15:8],cin1,result[15:8],cin2);  
    adder8 c(operand1[23:16],operand2[23:16],cin2,result[23:16],cin3);
```

```

        adder8 d(operand1[31:24],operand2[31:24],cin3,result[31:24],cout);
    endmodule

```

注：在 `adder32.v` 中，我将原始的 32 位加法器分解为四个 8 位加法器（`adder8`），并按字节进行操作。改动之处主要包括以下几点：

1. 将一个 32 位加法器替换为四个 8 位加法器（`adder8`）。
2. 将操作数（`operand1` 和 `operand2`）分解为 8 位宽度的字节，作为各个 8 位加法器的输入。
3. 使用中间变量（`cin1`, `cin2`, `cin3`）来传递各个 8 位加法器之间的进位信息。
4. 用四个 8 位加法器（`a`、`b`、`c`、`d`）来实现逐字节相加的功能，最后通过 `cout` 输出进位。

据此我将一个 32 位加法器分解为了四个 8 位加法器。

3. `adder_display.v`

```

//*****
****
//    > 文件名: adder_display.v
//    > 描述   : 加法器显示模块，调用 FPGA 板上的 IO 接口和触摸屏
//    > 作者   : LOONGSON
//    > 日期   : 2016-04-14
//*****
****

module adder_display(
    //时钟与复位信号
    input clk,
    input resetn,    //后缀"n"代表低电平有效

    //拨码开关，用于选择输入数和产生 cin
    input input_sel, //0:输入为加数 1(add_operand1);1:输入为加数 2(add_operand2)
    input sw_cin,

    //led 灯，用于显示 cout
    output led_cout,

    //触摸屏相关接口，不需要更改
    output lcd_rst,
    output lcd_cs,
    output lcd_rs,
    output lcd_wr,
    output lcd_rd,
    inout[15:0] lcd_data_io,
    output lcd_bl_ctr,
    inout ct_int,
    inout ct_sda,
    output ct_scl,
    output ct_rstn

```

```

    );

//-----{调用加法模块}begin
    reg [31:0] adder_operand1;
    reg [31:0] adder_operand2;
    wire      adder_cin;
    wire [31:0] adder_result ;
    wire      adder_cout;
    adder32 adder_module(
        .operand1(adder_operand1),
        .operand2(adder_operand2),
        .cin      (adder_cin      ),
        .result   (adder_result   ),
        .cout     (adder_cout     )
    );
    assign adder_cin = sw_cin;
    assign led_cout  = adder_cout;
//-----{调用加法模块}end

//-----{调用触摸屏模块}begin-----//
//-----{实例化触摸屏}begin
//此小节不需要更改
    reg      display_valid;
    reg [39:0] display_name;
    reg [31:0] display_value;
    wire [5:0] display_number;
    wire      input_valid;
    wire [31:0] input_value;

    lcd_module lcd_module(
        .clk      (clk      ), //10Mhz
        .resetn   (resetn   ),

        //调用触摸屏的接口
        .display_valid (display_valid ),
        .display_name  (display_name  ),
        .display_value (display_value ),
        .display_number (display_number),
        .input_valid   (input_valid   ),
        .input_value   (input_value   ),

        //lcd 触摸屏相关接口，不需要更改
        .lcd_rst      (lcd_rst      ),
        .lcd_cs       (lcd_cs       ),

```

```

        .lcd_rs      (lcd_rs      ),
        .lcd_wr      (lcd_wr      ),
        .lcd_rd      (lcd_rd      ),
        .lcd_data_io  (lcd_data_io ),
        .lcd_bl_ctr   (lcd_bl_ctr  ),
        .ct_int       (ct_int      ),
        .ct_sda       (ct_sda      ),
        .ct_scl       (ct_scl      ),
        .ct_rstn      (ct_rstn     )
    );
//----{实例化触摸屏}end

//----{从触摸屏获取输入}begin
//根据实际需要输入的数修改此小节,
//建议对每一个数的输入, 编写单独一个 always 块
    //当 input_sel 为 0 时, 表示输入数为加数 1, 即 operand1
    always @(posedge clk)
    begin
        if (!resetn)
        begin
            adder_operand1 <= 32'd0;
        end
        else if (input_valid && !input_sel)
        begin
            adder_operand1 <= input_value;
        end
    end

    //当 input_sel 为 1 时, 表示输入数为加数 2, 即 operand2
    always @(posedge clk)
    begin
        if (!resetn)
        begin
            adder_operand2 <= 32'd0;
        end
        else if (input_valid && input_sel)
        begin
            adder_operand2 <= input_value;
        end
    end
end
//----{从触摸屏获取输入}end

//----{输出到触摸屏显示}begin
//根据需要显示的数修改此小节,

```

//触摸屏上共有 44 块显示区域，可显示 44 组 32 位数据

//44 块显示区域从 1 开始编号，编号为 1~44，

```
always @(posedge clk)
begin
    case(display_number)
        6'd5 :
        begin
            display_valid <= 1'b1;
            display_name  <= "ADD_1";
            display_value <= adder_operand1;
        end
        6'd6 :
        begin
            display_valid <= 1'b1;
            display_name  <= "ADD_2";
            display_value <= adder_operand2;
        end
        6'd7 :
        begin
            display_valid <= 1'b1;
            display_name  <= "RESUL";
            display_value <= adder_result;
        end
        default :
        begin
            display_valid <= 1'b0;
            display_name  <= 40'd0;
            display_value <= 32'd0;
        end
    endcase
end
//-----{输出到触摸屏显示}end
//-----{调用触摸屏模块}end-----//
Endmodule
```

注： 1. 改动后的文件使用 **adder32** 模块，而非原来的 **adder**

2. 更改了输出到触摸屏显示的编号。在原始代码中，显示编号为 1、2、3；而在修改后的代码中，显示编号更改为 5、6、7，显示的数值将在触摸屏上的编号 5、6、7 处显示。

4. testbench.v

```
module testbench();
reg[31:0] op1,op2;
reg op;
wire[31:0] sum;
wire flag;
adder32 uut(op1,op2,op,sum,flag);
```

```

initial begin
    op1 = 32'b0; op2 = 32'b0; op = 1'b0;
end
always #3 op1 = $random % 33'b1_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000;
always #5 op2 = $random % 33'b1_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000;
always #7 op = $random % 2'b1_0;
endmodule

```

注：

1. 我修改了输入和输出信号的名称，从 **operand1, operand2, cin, result, cout** 改为 **op1, op2, op, sum, flag**。这不会影响功能，只是使用了不同的命名
2. 将原来的 **adder** 实例替换为 **adder32**，意味着测试中使用的是我前面编写的使用 4 个 8 位加法器的 32 位加法器。
3. 修改了 **initial** 块，将初始值设置语句简化为一行。
4. 修改了 **always** 块中的时间间隔和操作数生成方式：


(1) 将每 10ns 生成新值的 **operand1** 和 **operand2** 更改为每 3ns 和 5ns 分别为 **op1** 和 **op2** 生成新值。

(2) 使用取余操作 **% 33'b1_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000** 来限制 **op1** 和 **op2** 的最大值，使它们小于 2^{32} 。


(3) 将每 10ns 为 **cin** 生成新值的语句更改为每 7ns 为 **op** 生成新值。

5、实验结果分析


(一) 仿真验证

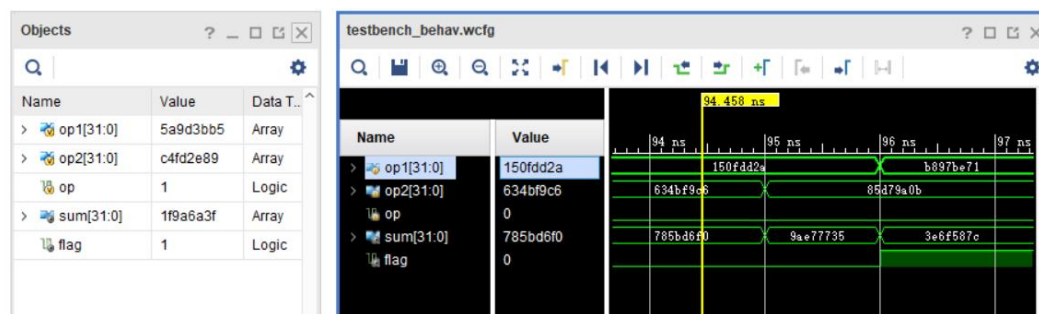

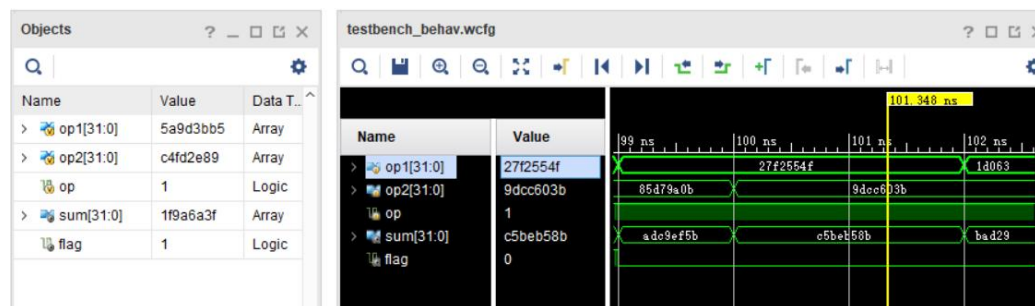注： $0x150fdd2a + 0x634bf9c6 + 0 = 0x785bd6f0$ (无进位)



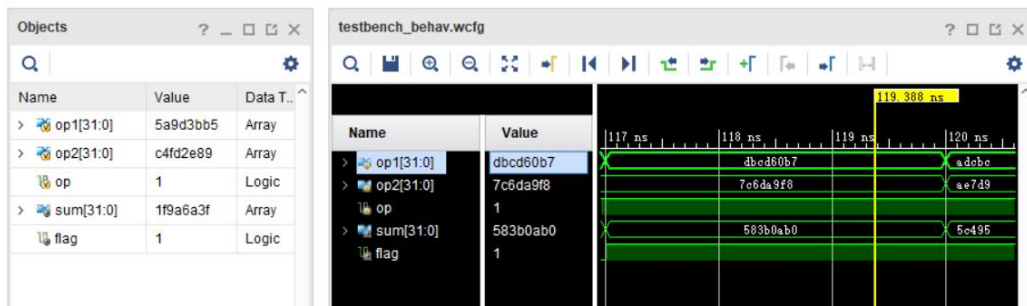注： $0x27f2554f + 0x9dcc603b + 1 = 0xc5beb58b$ (无进位)




注: $0\text{xbcd}60\text{b}7 + 0\text{x}7\text{c}6\text{da}9\text{f}8 + 1 = 0\text{x}583\text{b}0\text{ab}0$ (有进位)


故以上仿真波形可说明 32 位(4 个 8 位)加法器的正确性(包括有进位, 无进位情况)。

(二) 上箱验证

 
将进位拨码开关拨至“0”状态, 输入第一个加数 $\text{ADD}_1=0\text{x}11223344$, 第二个加数 $\text{ADD}_2=0\text{x}22334455$, 结果 $\text{RESUL}=0\text{x}33557799$, 如下图(我将两个加数和结果分别显示在 5、6、7 格):



 此时, 将进位拨码开关拨至“1”状态, 可见答案比刚才多 1, 即 $\text{RESUL}=0\text{x}33557799+1=0\text{x}3355779\text{A}$, 如下图:



 将进位拨码开关拨向“0”状态，并重新输入 $ADD_2=0xFFFFFFFF$, $ADD_1=0x11223344$ ，则 $RESULT=0x11223343$ ，由于加数过大最高位会发生进位，故**指示灯熄灭**，如下图：



6、总结感想

本次实验中，我们需要调整显示屏显示的位置，即不能显示在 1、2、3.因此，我仔细研究了 `adder_display.v` 的代码，找到了修改显示位置的地方。

由于 `adder_display.v` 中模块之前是 `adder module`，我写的模块是 `adder32`，所以一开始一直报错，好在我很快找到了该错误并修正。

另外，本次实验也让我更熟悉了实验箱的使用，了解了实验箱的布局结构